

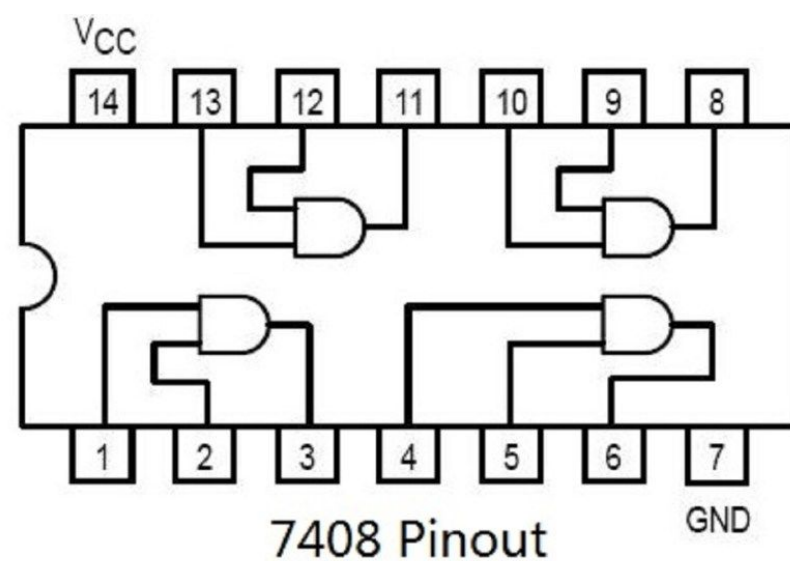
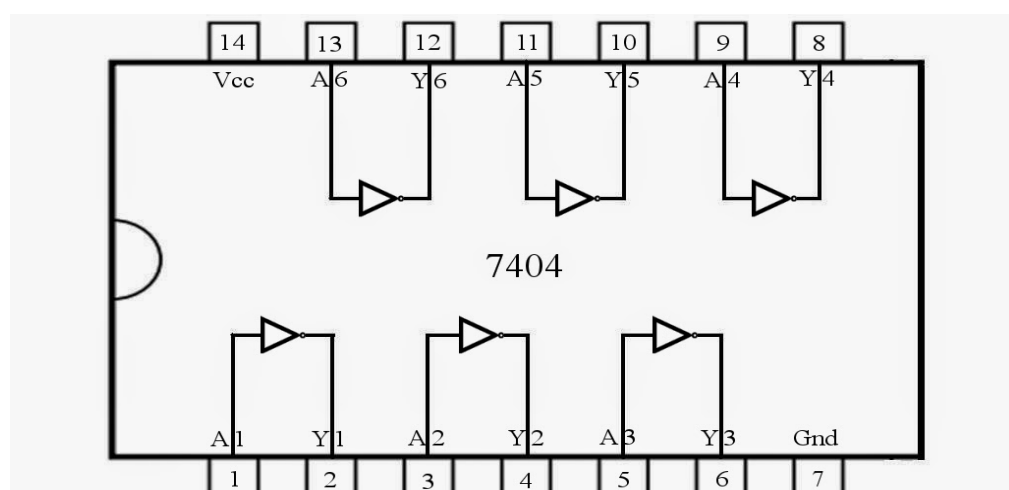
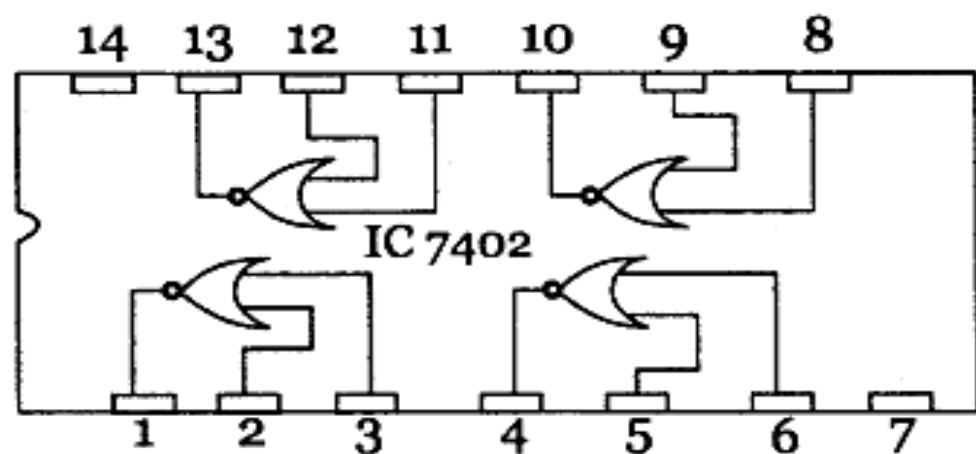


List of IC gates:

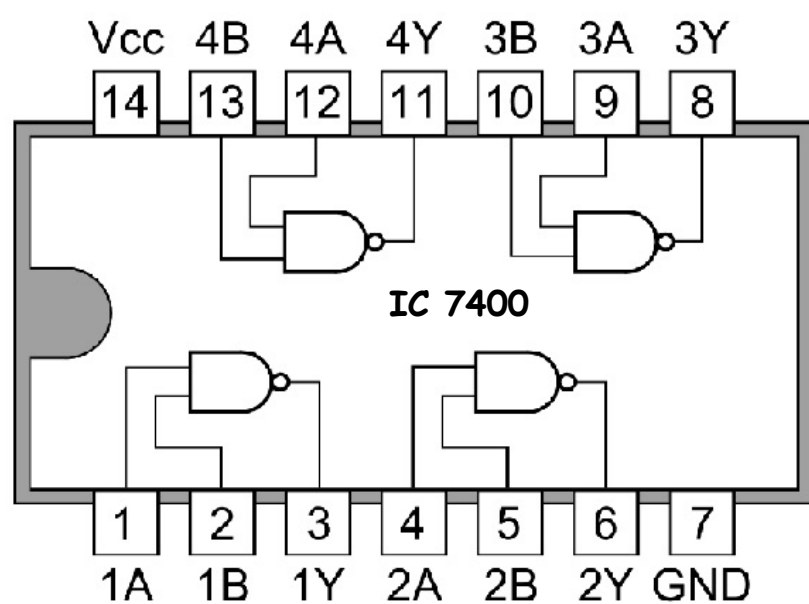
1. 7400 (Nand)
2. 7402 (Nor)
3. 7404 (Not)
4. 7408 (And)
5. 7410 (3 Input Nand)
6. 7411 (3 Input And)
7. 7427 (3 Input NOR)
8. 7432 (OR)
9. 7474 (D-flip flop)
10. 7473 (Jk flip flop)
11. 7476 (JK-flip flop)
12. 7483 (Full Adder)
13. 74283 (Full Adder)
14. 7486 (XOR)
15. 74266 (XNOR)




7408 Pinout

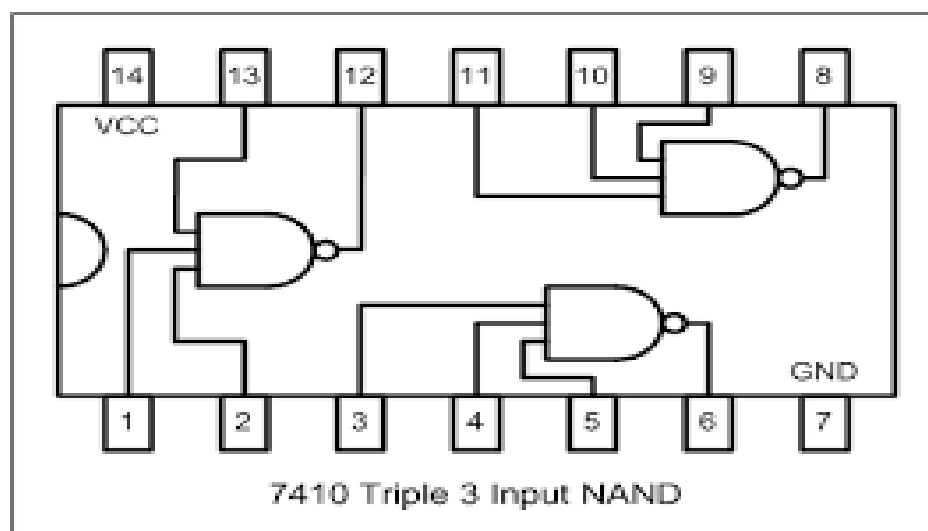


7410 Triple 3 Input NAND

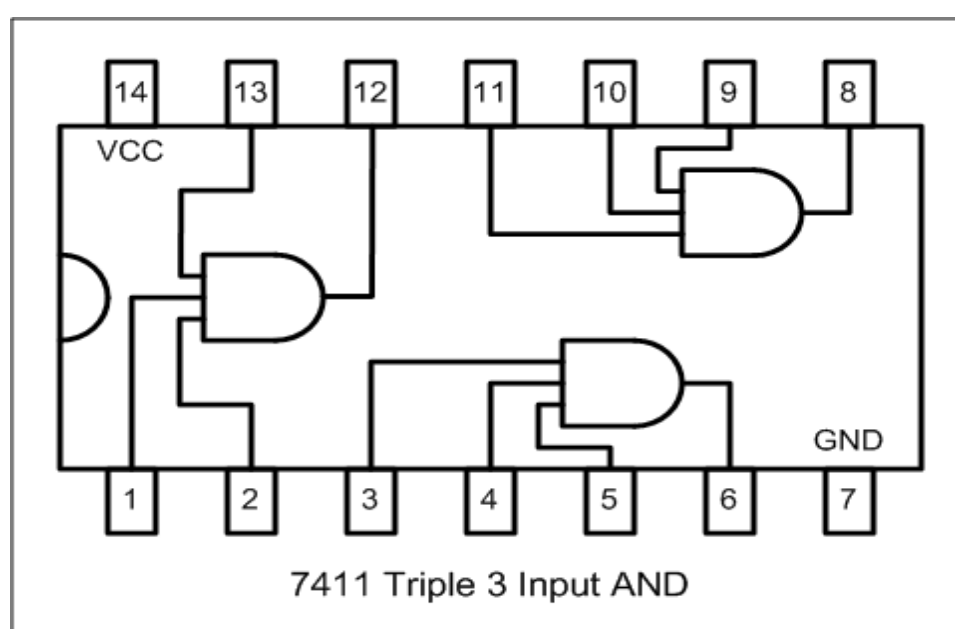





7411 Triple 3 Input AND

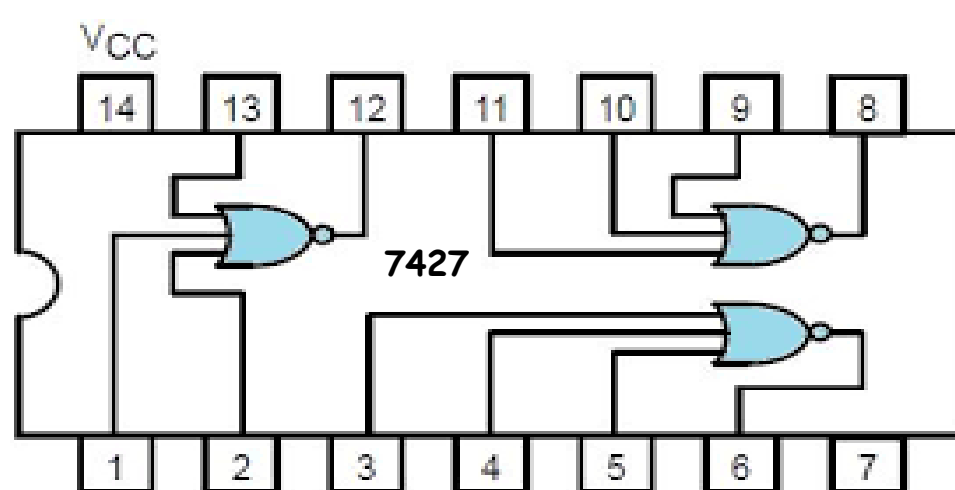


7427

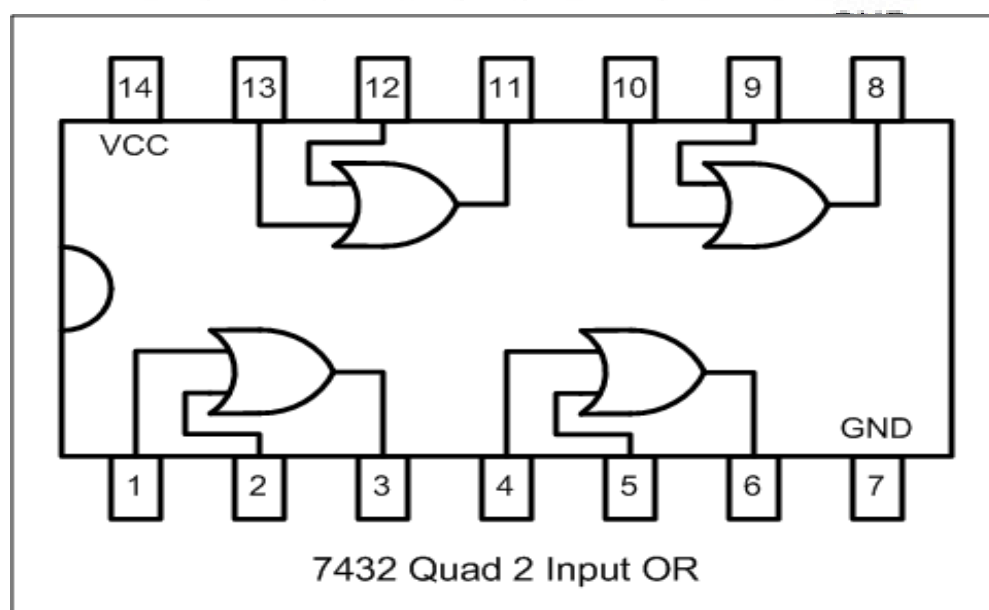

7432 Quad 2 Input OR

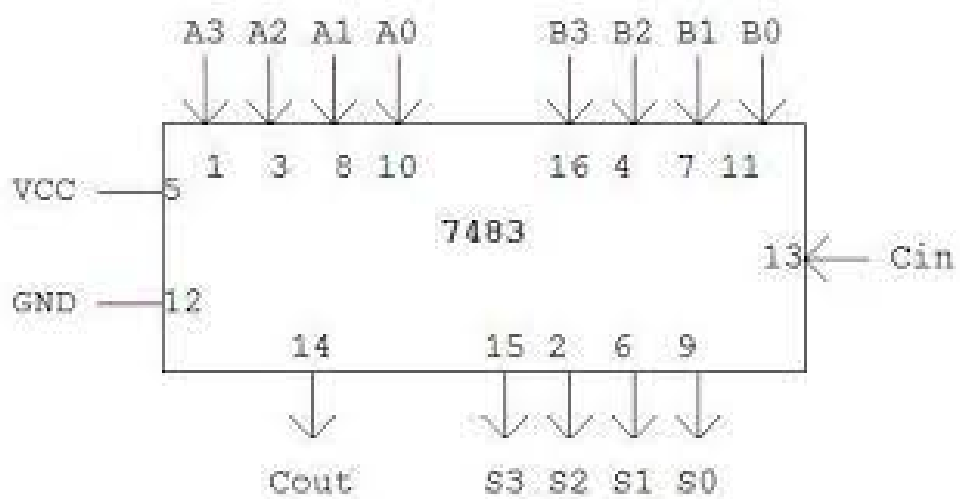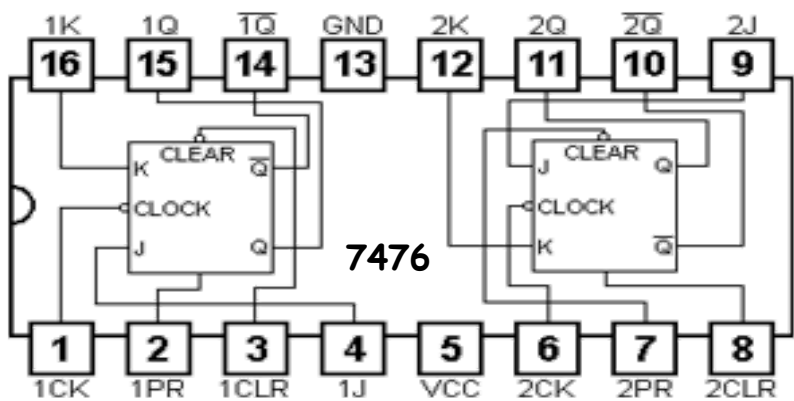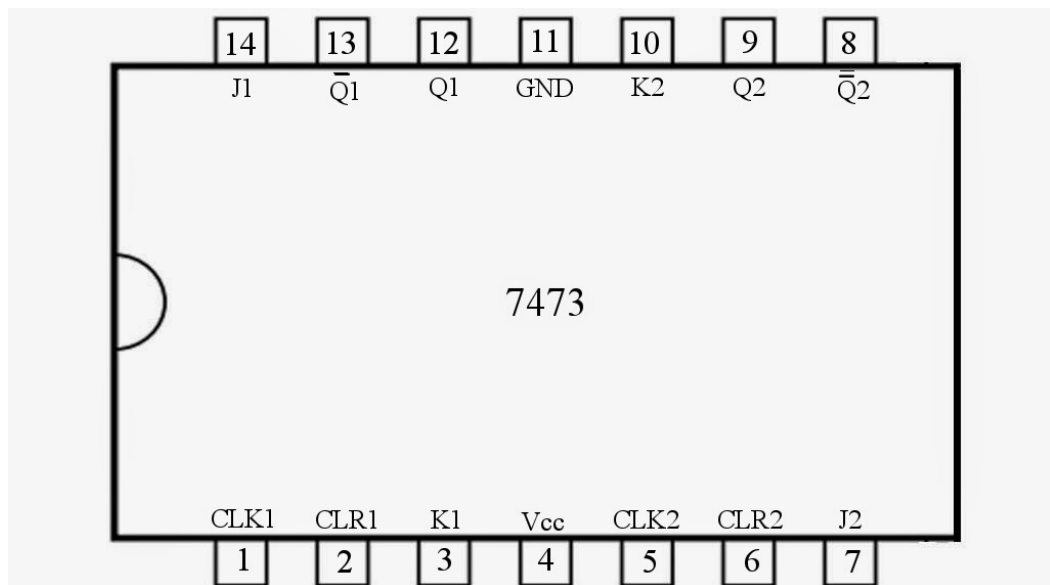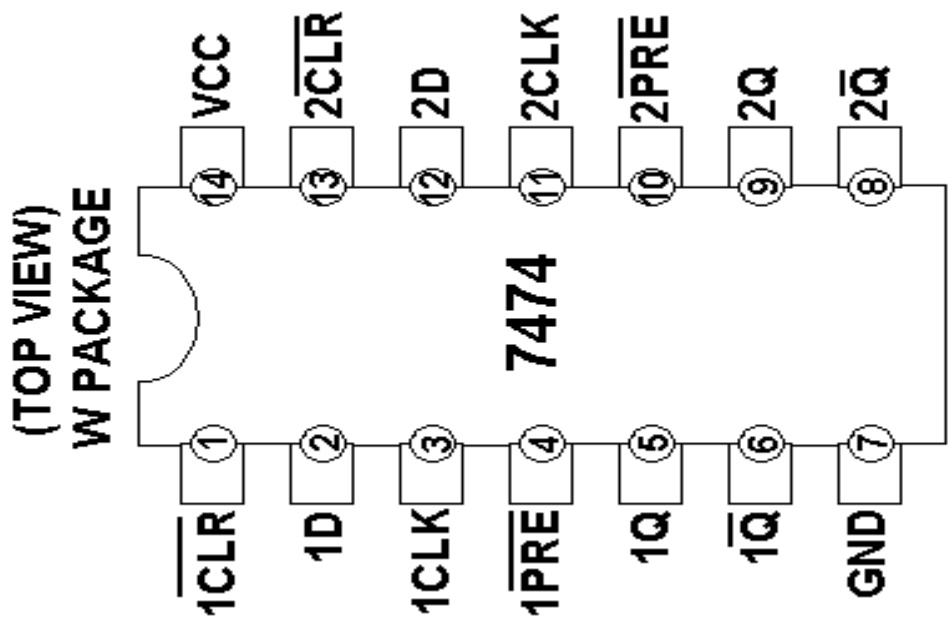

74LS283 Pinout

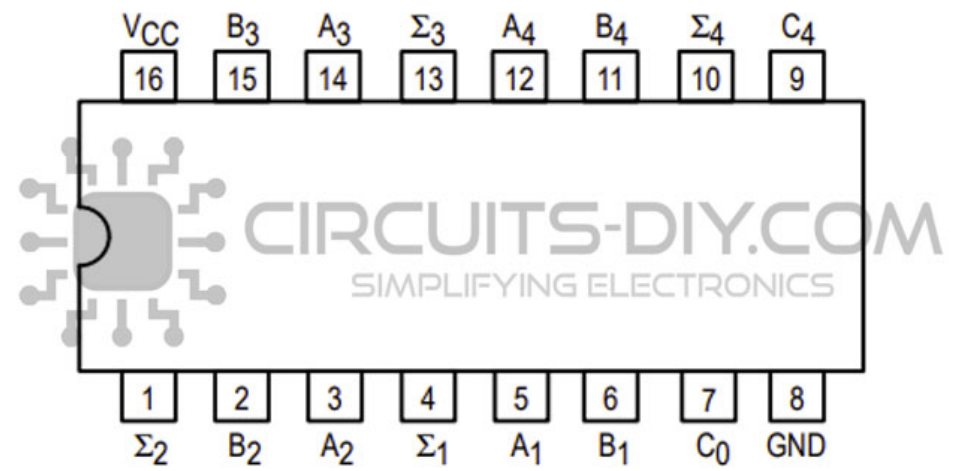

7486 Quad 2-input ExOR Gates

